
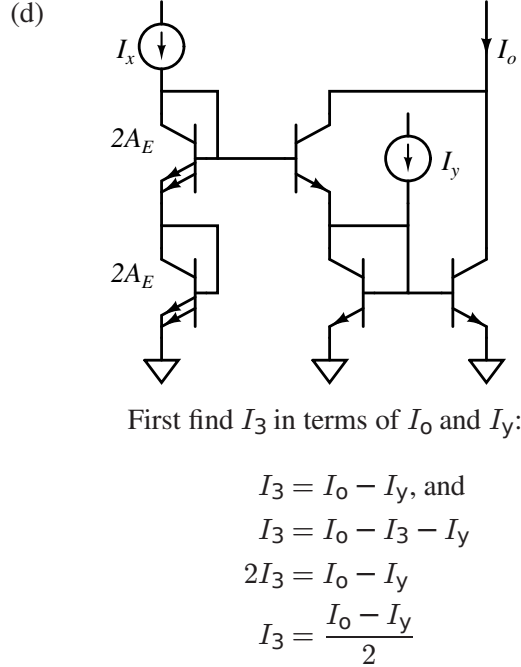


The output currents are  $I(1+x)$  and  $I(1-x)$  so

$$I_o = I(1+x) - I(1-x)$$

$$I_o = 2x$$

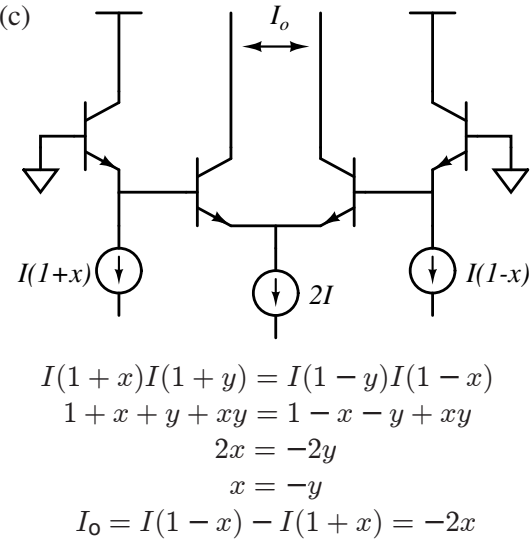

From the Gilbert loop in the left four transistors, we know that

$$\frac{I_x^2}{4} = I_3(I_3 + I_y)$$

$$\frac{I_x^2}{4} = \frac{I_o - I_y}{2} \quad \frac{I_o + I_y}{2}$$

$$\frac{I_x^2}{4} = \frac{I_o^2 - I_y^2}{4}$$

$$I_o^2 = I_x^2 + I_y^2$$