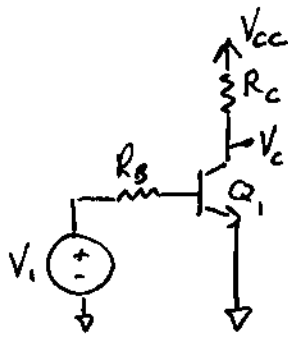


1)



Find V_1 that saturates the transistor.


$$V_{CE,sat} = V_C$$

$$I_{C,sat} = \frac{V_{CC} - V_{CE,sat}}{R_C} = I_S e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_{Th}}\right)} \rightarrow V_{BE,sat} = V_{Th} \ln\left(\frac{I_{C,sat}}{I_S}\right)$$

$$I_{B,sat} = \frac{I_{C,sat}}{\beta}$$

$$V_1 = I_{B,sat} R_B + V_{BE,sat} = \frac{R_B I_{C,sat}}{\beta} + V_{Th} \ln\left(\frac{I_{C,sat}}{I_S}\right)$$
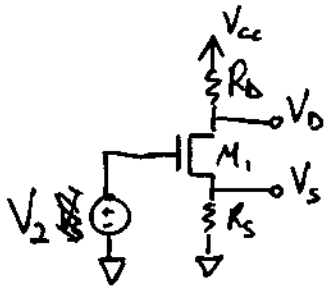
$$V_1 = \frac{R_B}{\beta} \left[\frac{V_{CC} - V_{CE,sat}}{R_C} \right] + V_{Th} \ln\left(\frac{V_{CC} - V_{CE,sat}}{I_S R_C}\right)$$



$$V_{DS,tri} = V_{GS} - V_T \quad V_S = I_D R_S \quad V_D = V_{CC} - I_D R_D$$

$$V_{DS,tri} = V_{CC} - I_D (R_D + R_S) = V_2 - I_D R_S - V_T$$

$$I_D = \frac{\mu}{2L} \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{\mu}{2L} \mu_n C_{ox} (V_{DS})^2$$

$$V_{DS} = V_2 - I_D R_S - V_T$$

$$V_{DS} = V_2 - \frac{\mu}{2L} \mu_n C_{ox} (V_{DS})^2 - V_T \rightarrow \frac{\mu}{2L} \mu_n C_{ox} V_{DS}^2 + V_{DS} + V_T - V_2 = 0$$

$$V_{DS} = V_{CC} - \frac{\mu}{2L} \mu_n C_{ox} (V_{DS})^2 (R_D + R_S) \rightarrow \underbrace{\frac{\mu}{2L} \mu_n C_{ox}}_K V_{DS}^2 \underbrace{(R_D + R_S)}_{R_T} + V_{DS} - V_{CC} = 0$$

$$V_{DS} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4KR_T V_{CC}}}{2KR_T}$$

$$I_D = K \left[\frac{-1 + \sqrt{1 + 4KR_T V_{CC}}}{2KR_T} \right]^2 = \frac{2KR_T}{4K^2 R_T^2} + \frac{2\sqrt{1 + 4KR_T V_{CC}}}{2KR_T} + \frac{1 + 4KR_T V_{CC}}{4K^2 R_T^2}$$


$$= \frac{2}{4KR_T^2} + \frac{V_{CC} + \sqrt{1 + 4KR_T V_{CC}}}{R_T}$$

$$V_2 = V_{DS} + I_D R_S + V_T = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4KR_T V_{CC}}}{2KR_T} + R_S \left[\frac{2}{4KR_T^2} + \frac{V_{CC} + \sqrt{1 + 4KR_T V_{CC}}}{R_T} \right] + V_T$$

2)

Calculate g_m , r_π , + r_o in the following Circuit.

$$V_A = 60V + \beta_o = 200$$

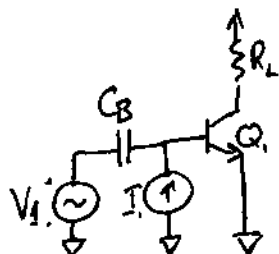

$$g_m = \frac{I_c}{V_{Tn}}$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_c}$$

a) $I_i = I_B = .5 \mu A$
 $I_c = \beta I_B = 100 \mu A$

$$g_m = \frac{100 \mu A}{25 mV} = \frac{100 \mu A}{25 mV} = 0.004 S = 4 ms$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{200}{0.004 S} = 50 k\Omega$$

$$r_o = \frac{60}{100 \mu A} = 600 k\Omega$$


b) $I_i = I_B = 50 \mu A$
 $I_c = \beta I_B = 10 mA$

$$g_m = \frac{10 mA}{25 mV} = 0.4 S = 400 ms$$

$$r_\pi = \frac{200}{0.4 S} = 500 \Omega$$

$$r_o = \frac{60}{10 mA} = 6 k\Omega$$

c)

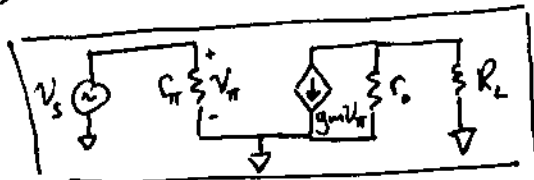

d) Increased bias current will decrease the output resistance

$$r_o \propto \frac{1}{I_c}$$

e) Increased bias current will decrease the input resistance

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta V_{Tn}}{I_c} \propto \frac{1}{I_c}$$

$$3) \frac{1}{h_{ie}} f_T : \frac{1 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}}{2 - 8 \text{ k}\Omega}$$

$$h_{se} = \beta_i : 50 - 300$$

$$\frac{h_{ie}}{h_{re}} = r_u : 25 - 10 \text{ M}\Omega$$

$$\frac{2}{h_{oe}} = r_o : 57 \text{ k} - 400 \text{ k}\Omega$$

$$C_{ob} = C_u : 8 \text{ pF}$$

$$\begin{aligned} \tau_F &= \frac{1}{2\pi f_T} - \frac{C_{jcf}}{g_m} - \frac{C_u}{g_m} \\ &= \frac{1}{2\pi f_T} - \frac{2C_{jco}}{g_m} - \frac{C_u}{g_m} \end{aligned}$$

$$g_m = \frac{B}{r_{\pi}} : .15 - .006 \text{ A/V}$$

$$\tau_F : \sim 1.4 \times 10^{-10} \text{ s}$$

$$C_{\pi} = C_{jcf} + \tau_F g_m = 71 \text{ pF}$$

$$10 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}$$

$$0.25 - 1.25 \text{ k}\Omega$$

$$75 - 375$$

$$0.625 - 3.12 \text{ M}\Omega$$

$$10 \text{ k} - 80 \text{ k}$$

$$8 \text{ pF}$$

$$10 \text{ V}_{DC} @ 100 \text{ kHz}$$

$$0.3 - 1.5 \text{ V}$$

$$\sim 3.9 - 5 \times 10^{-10} \text{ s}$$

$$150 - 800 \text{ pF}$$

4)

Find upper bound on τ_F

$$\tau_F = \frac{1}{2\pi f_T} - \frac{C_{jef}}{g_m} - \frac{C_u}{g_m}$$

Worst cases:

$$f_T \rightarrow I_c = 6\text{mA}, f_T = 350\text{MHz} \rightarrow g_m = .21$$

$V_{CE} = 3\text{Vdc}$

$$C_{ob} = C_u \rightarrow V_{CB} = 30, C_u = 5\text{pF}, \text{ same result from Figure 5}$$

$$\text{Figure 4} \rightarrow C_{je} \text{ worst case} \approx 6.6\text{pF @ } 200\text{MHz}$$

$$C_{jef} = 2C_{je} = 13.2\text{pF}$$

$$\tau_{Fmax} = \frac{1}{2\pi \cdot 350\text{MHz}} - \frac{13.2\text{pF}}{.21} - \frac{5\text{pF}}{.21} = 3.7 \times 10^{-10} \text{ s}$$

