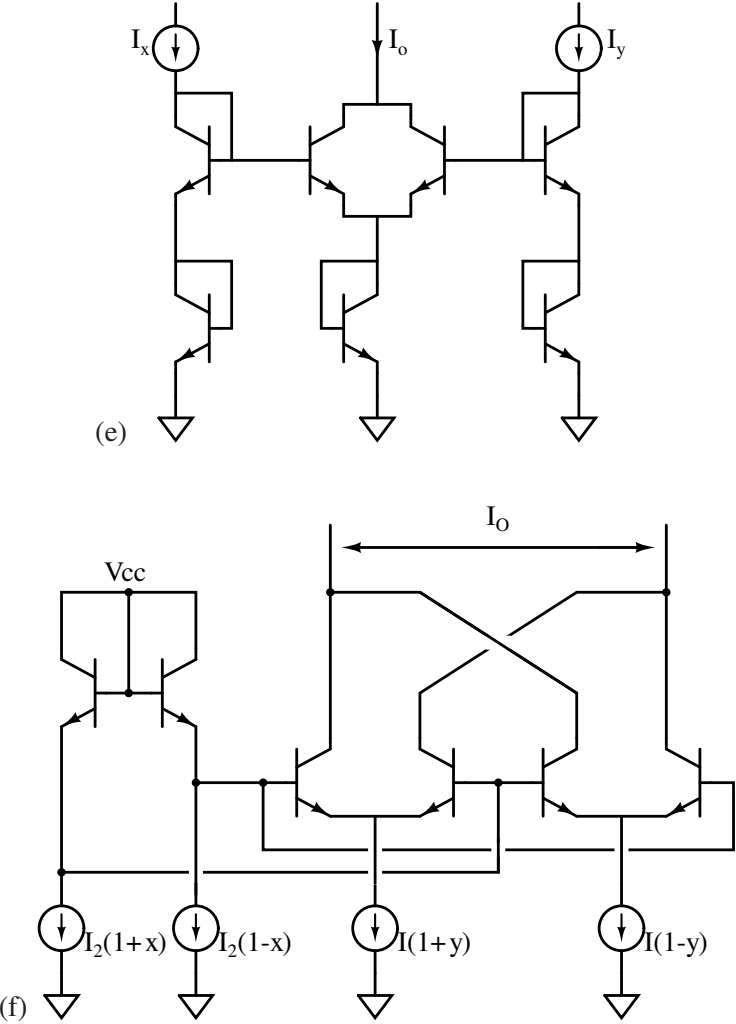
I_x
I_o
I_y
(e)
I_O
Vcc
$I_2(1+x)$
$I_2(1-x)$
$I(1+y)$
$I(1-y)$
(f)